

Machines Algorithmiques


TP soutien sur machine salle sur ADE

Introduction

- On connaît maintenant
 - **Circuits combinatoires** : réalisation de fonctions booléennes, permet de réaliser n'importe quel calcul
 - **Circuits séquentiels** : éléments de mémorisation, réalisation d'automate à parti de son graphe
- On voudrait réaliser un circuit à partir d'un algorithme
- Un circuit qui "exécute" un algorithme

Algorithme sous forme d'automate d'états finis


- On peut essayer de dessiner le graphe d'un automate modélisant un algorithme.
- Les états d'un tel automate sont nécessaires pour mémoriser les valeurs des variables à un instant donné de l'algorithme
- Exemple:
 - S un entier , Incr un booléen
 - S=0
 - Tant que vrai faire
 - debut
 - Lire (Incr)
 - Si Incr alors S=S+1 modulo 2^n
 - Délivrer S
 - fin
- Il faut un état pour mémoriser chaque valeur de S

 

- On réalise ensuite le circuit à partir de l'automate
- Si n est grand, le nombre d'états devient vite très grand

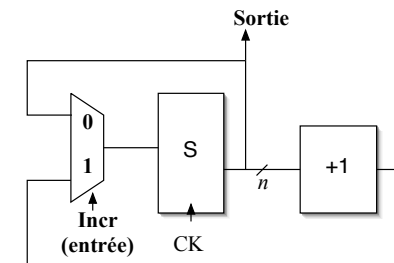Exemple de réalisation

- Essayons de réaliser l'algorithme sans "donner" le graphe de l'automate
- Une variable : un registre (dont la taille est fixée au préalable)
- Un calcul : un circuit combinatoire réalisant ce calcul
- Une entrée/sortie : pour l'instant on simplifie et on délivre/récupère une valeur sur un bus
- Un si alors sinon : un multiplexeur 2 vers 1
- Une boucle : un rebouclage sur les registres
- Un front sur l'horloge CK = une nouvelle affectation de la variable



Architectures de circuit

- Deux grands types d'architecture ont été utilisés pour réaliser les "circuits algorithmiques"
- **Flux de donnée** : (data flow)
 - Réalisation comme on vient de le voir sur l'exemple
 - Utilisé aujourd'hui dans la conception assistée par ordinateur
 - Peut devenir compliqué (boucle imbriquée)
- **Séparation du contrôle** (enchaînement des actions et affectations) et de l'exécution de ces **opérations**
 - Partie contrôle / partie opérative
 - Utilisé au début de la conception assistée car plus simple à "automatiser"
 - Moins d'unité de calcul mais en général un temps d'exécution plus grand que le flux de donnée

Exemple d'architecture "Flux de donnée"

La suite de Syracuse:

Algorithme:

$U=U_0$;

Tant que vrai faire

debut

Si $(U \text{ modulo } 2 = 0)$ alors

$U = U \text{ div } 2$


Sinon $U = 3*U + 1$

Délivrer (U)

fin

Calcul de la suite de Syracuse

 
- On ne s'intéresse pas aux entrées/sorties, on suppose U initialisé à U_0



- $U \text{ Mod } 2$: Bit de poids faible de U
- Circuits combinatoires $\text{DIV } 2$ et $3A + 1$?


Calcul de la suite de Syracuse

 - $\text{DIV}2$: décalage de un bit vers les poids faibles



- $3*A + 1$: possible simplement à l'aide d'un additionneur

$$- 3*A+1 = A+2*A+1$$

 

Exemple 2 d'architecture "Flux de donnée"

Multiplication à base d'additions

Algorithme :

R1 et R2 deux entiers ≥ 0

R3 le résultat entier $R3=R1 \cdot R2$

R3=0

Tant que R2>0 faire

debut

R3=R3+R1 ;

R2=R2-1;

fin


Réalisation d'un multiplieur algorithmique

On ne s'occupe pas de l'initialisation de R1 et R2 :
entrée/sortie vue plus tard

Une variable : un registre sur n bits


Un calcul : un circuit combinatoire réalisant ce calcul

 R3=0
Tant que R2>0 faire
debut
R3=R3+R1 ;
R2=R2-1;
fin




L'horloge activant le chargement des registres n'apparaît pas sur les schémas

- Un tour de boucle : un rebouclage sur les registres plus un multiplexeur pour arrêter la boucle
- C'est plus compliqué si il y a des affectations « dépendantes » dans la boucle
Un circuit ne s'arrête pas
- On fait en sorte que les registres contenant les variables de « sorties » ne changent plus
- Calcul des conditions du *tantque* réalisé par un circuit combinatoire
R2>0 ? : R2 étant positif ou nul si R2>0 alors flag Z =0
- Une porte OR suffit

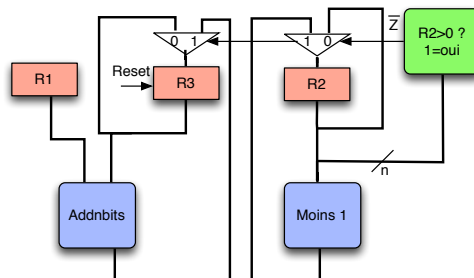

Utilisation de l'entrée *enable* des registres pour commander le chargement des registres

 - Economie des multiplexeurs
- Rappel :
 - si Enable = 1 le registre est chargé au front de la clock
 - si Enable = 0 le contenu du registre est inchangé quelque soit la clock



Exemple 3 d'architecture "Flux de donnée"

Calcul du PGCD (algorithme d'Euclide)

Algorithme :

A et B deux entiers ≥ 0
pgcd le résultat entier

Tant que $A \neq B$ faire

Si $A > B$ alors

$A = A - B$;

Sinon

$B = B - A$;

pgcd=A ;

Calcul du PGCD

- On ne s'occupe de l'initialisation de A et B; et de la délivrance du résultat : entrée/sortie vue plus tard
- Une variable : un registre sur n bits
- Un calcul : un circuit combinatoire réalisant ce calcul

Tant que $A \neq B$ faire


Si $A > B$ alors

$A = A - B$;

Sinon

$B = B - A$;

pgcd=A ;

 

Calcul du PGCD

- Un "si alors sinon" : un Multiplexeur par variable à modifier
- L'entrée de sélection est le résultat de la condition calculée dans un circuit combinatoire

Tant que $A \neq B$ faire


Si $A > B$ alors

$A = A - B$;

Sinon

$B = B - A$;

pgcd=A ;

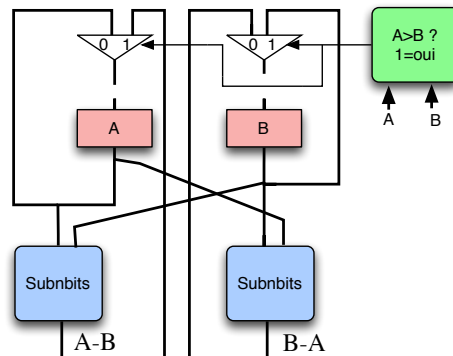

Calcul du PGCD

- Un "tant que" : des multiplexeurs
- L'entrée de sélection est le résultat de la condition calculée dans un circuit combinatoire

Tant que $A \neq B$ faire


Si $A > B$ alors

$A = A - B$;

Sinon

$B = B - A$;


pgcd=A ;

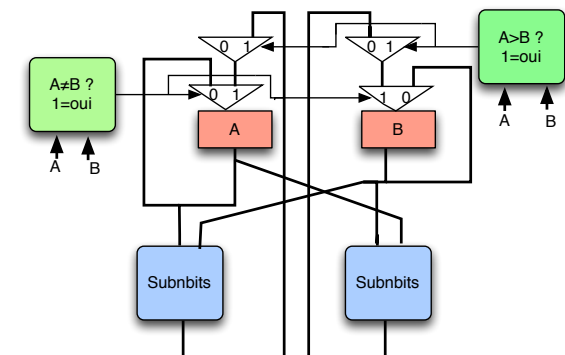

Calcul du PGCD

- Le calcul des conditions peut se faire dans un des soustracteurs
- A et B toujours positifs ou nuls
- On code en base 2
- $A > B$: emprunt de la soustraction $A-B$ égal à 0 et Z égal à 0
- $A \neq B$: $Z=0$ après $A-B$

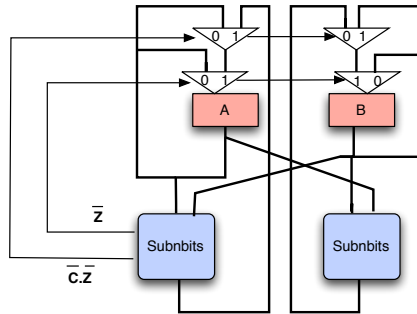
Tant que $A \neq B$ faire
 Si $A > B$ alors
 $A = A - B$;
 Sinon
 $B = B - A$;
 pgcd = A ;



Calcul du PGCD

- On supprime les multiplexeurs en utilisant *Enable*
- Transformation de l'algorithme et simplification des conditions

 Tant que vrai faire
 Début
 Si $A > B$ alors
 $A = A - B$;
 Si $A < B$ alors
 $B = B - A$;
 Fin
 pgcd = A ;



Les entrées/sorties


- Il faut un plusieurs bus d'entrée/sortie vers/depuis l'extérieur du circuit
- Il faut définir un protocole de communication avec l'extérieur
 - Quand est ce que la valeur initiale de A est sur le bus d'entrée ?
 - Quand est ce que les calculs commencent ?
 - Quand est ce que la valeur du résultat est sur la bus de sortie ?
- Il faut éventuellement des signaux supplémentaires pour définir précisément ce protocole
 - Exemple: Resultat_valide ...

Un exemple d'entrées

Lire (A); lire (B);
 Tant que $A \neq B$ faire

Délivrer (A);

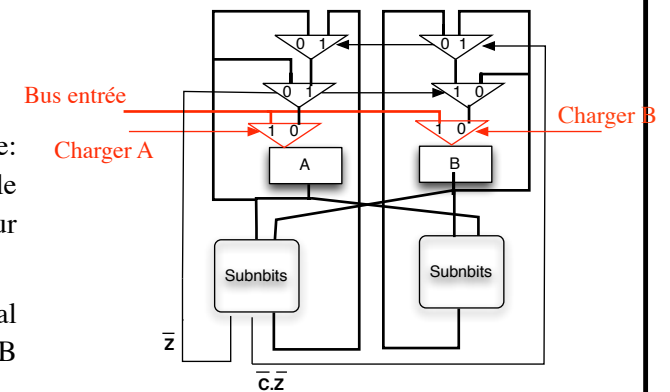
- Un bus d'entrée: l'extérieur met sur le bus d'entrée la valeur de A ou B;
- Il donne un signal charger A et charger B au "bon" moment



- Il faut que la valeur en entrée soit présente au moins pendant une période d'horloge
- Attention il ne faut que le registre change avant que l'algo démarre


Un exemple d'entrées

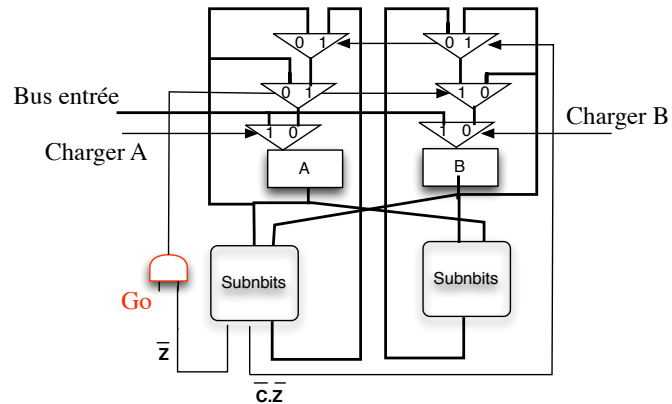- L'utilisateur lance les calculs à l'aide d'un signal supplémentaire *Go*
- A et B ne changent pas tant que le signal *Go* = 0
- En résumé: l'utilisateur met *Go* à 0 puis charge A et B puis met *Go* à 1



Un exemple de sortie

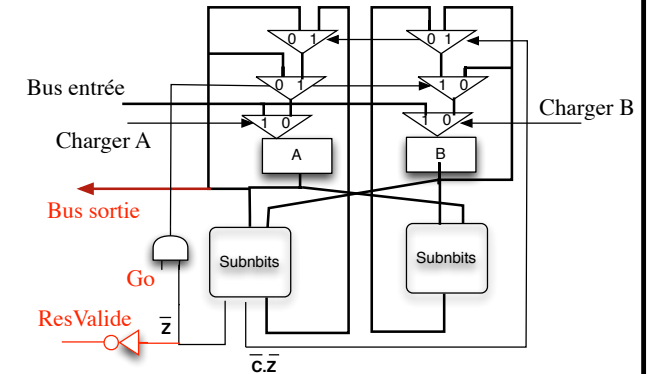
- ...
- Tant que $A \neq B$ faire
-
- Délivrer (A);**



- Un bus de sortie: le circuit délivre un signal *ResValide* quand le résultat est disponible sur ce bus

Un exemple d'entrées/sorties

- Avec la version utilisant « Enable »

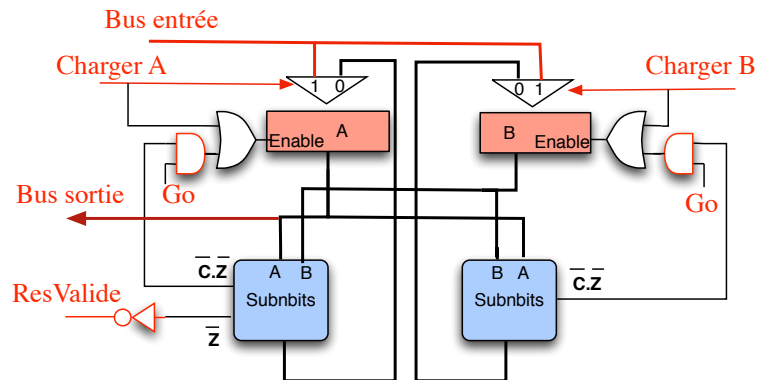

Architecture Partie opérative/ Partie contrôle

- Architecture Flux de donnée peut devenir vite compliquée, surtout au niveau de l'enchaînement des calculs
- Architecture PC/PO plus facile à mettre en oeuvre "à la main"
- Utilisée au départ pour la conception des circuits
- Exemple le processeur 68000 (voir architecture microprogrammée étudiée au 2ème semestre)
- Principe: séparation du contrôle de l'enchaînement des calculs et des calculs eux même

Architecture Partie opérative/ Partie contrôle


- **Partie opérative :**
 - Mémorisation des variables et circuits combinatoire permettant d'effectuer les calculs
 - Sans décider de l'enchaînement des calculs et affectations.
- **Partie contrôle :**
 - décide de l'enchaînement des calculs, décision des structures algorithmique *tantque et sialorssinon*
- En comparaison avec le flux de donnée, souvent moins coûteux en terme de "surface" au détriment de la "vitesse"

Exemple PGCD

- Tant que $A \neq B$ faire
 - Si $A > B$ alors
 - $A = A - B$;
 - Sinon
 - $B = B - A$;
 - $pgcd = A$;
- On répertorie les variables (A, B) et les calculs apparaissant dans l'algorithme: $A - B$ et $B - A$: soustraction
- Il faut aussi répertorier les calculs nécessaires aux conditions: $A \neq B$ et $A > B$: une soustraction


La partie opérative du PGCD

 - Deux variables : deux registres
- Un circuit permettant de faire la soustraction et délivrant les conditions



La partie opérative du PGCD

 
- Il faut rajouter les bus permettant de faire les calculs et d'affecter les résultats
- $A = A - B$
- $B = B - A$



La partie contrôle


- Il faut décider de l'enchaînement des calculs
- On peut le décrire simplement à l'aide d'un automate d'états finis
- Similaire à la traduction de structure algorithmique à l'aide de branchements en assembleur
- Tant que $A \neq B$ faire

 Si $A > B$ alors
 $A = A - B$;
 Sinon
 $B = B - A$;
 pgcd = A ;




Le dialogue Partie contrôle/partie opérative

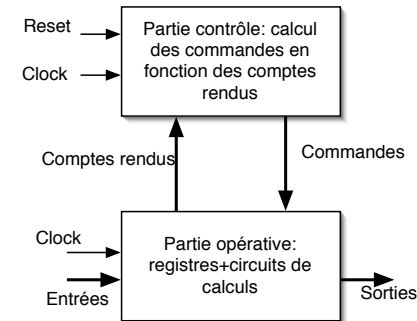- La PC envoie à la PO les signaux permettant de décider du calcul à effectuer (et du chargement éventuel du résultat) à un moment donné
- La PO envoie à la PC, les comptes rendus des calculs des conditions (en général les valeurs des flags)




Automate de la partie de contrôle

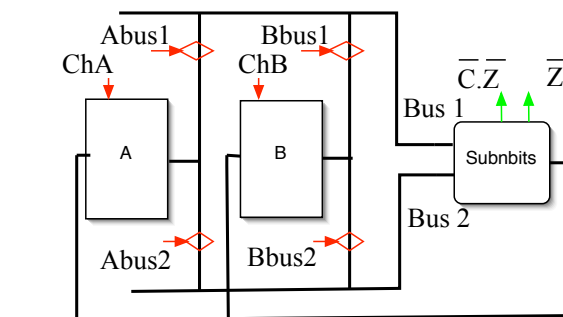- Les sorties : commandes de la PO
- Les entrées : compte des rendus (résultat du calcul des conditions)
- La PO avec ses signaux de commandes :



Automate de la partie de contrôle

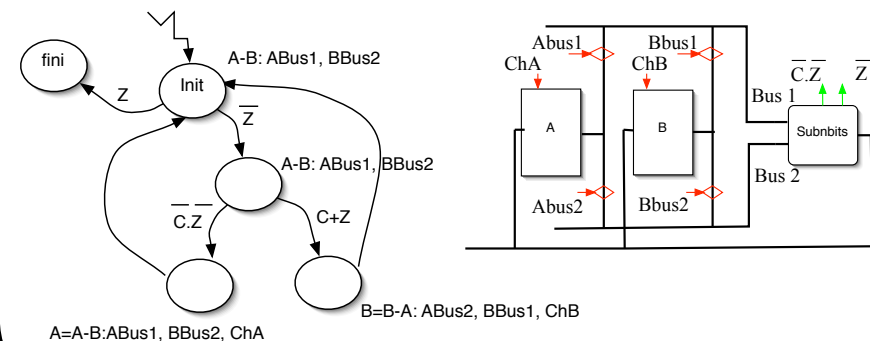
- On traduit
 - Les instructions apparaissant sur l'automate en valeurs des signaux de commandes
 - Les valeurs des conditions en fonctions booléennes des flags
 - L'automate est ensuite réalisé "classiquement"



$A = A - B: ABus1, BBus2, ChA$

$B = B - A: ABus2, BBus1, ChB$


Architecture complète

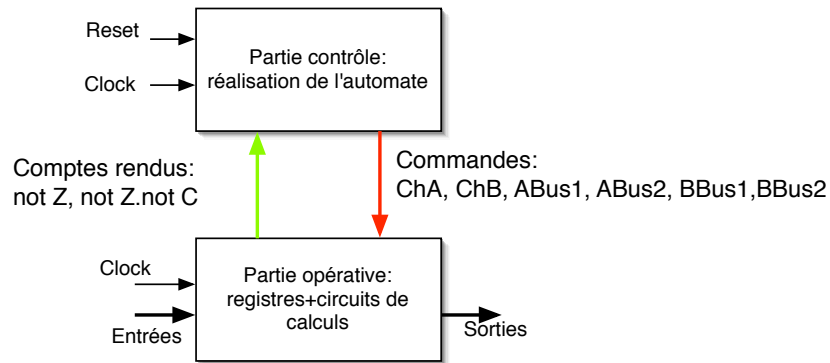

- Un Reset pour démarrer
- Synchronisation de la PC et la PO à l'aide d'une même horloge : Clock


Fonctionnement dans le temps

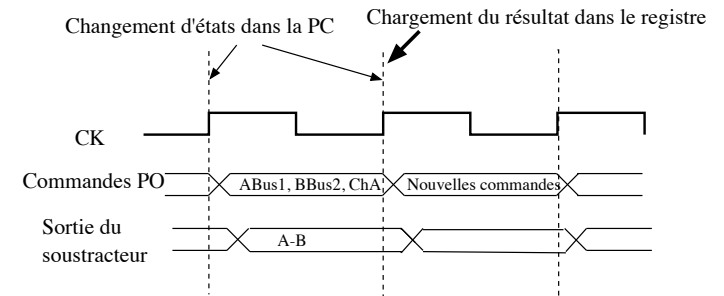- A chaque front montant de l'horloge de nouvelles commandes sont envoyées à la PO (changement d'état) pour effectuer le calcul voulu à ce moment là
- Le résultat est chargé au front montant de l'horloge suivant




Fonctionnement dans le temps

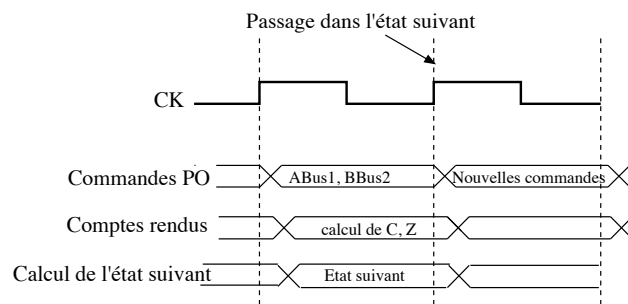- Les comptes rendus (les conditions des instructions, flags de l'UAL) sont calculés dans la PO et envoyés dans la PC pour qu'elle puisse prendre la décision du prochain calcul à effectuer
- Pendant une période d'horloge:
 - Les conditions sont calculées dans l'UAL
 - Le nouvel état est calculé à partir de ces conditions
 - Au prochain front montant de l'horloge, l'automate change d'état



Généralisation de la PO

- Une UAL permettant de réaliser toutes les opérations apparaissant dans l'algorithme, y compris les calculs des conditions
- Deux bus opérands : il faut ramener l'algorithme à des calculs à 2 opérands
- Un bus résultat que l'on peut mémoriser dans n'importe quels registres
- Les fils de commandes décident de l'opération à effectuer (*SViOP1*, *SVjOP2*, *OpUAL*) et de l'affectation de la variable (*ChVi*). Ils viennent de la PC.

 


Optimisations de la PO

- A partir de cette PO "type", on peut l'affiner en supprimant les chemins de données inutiles
- Autres possibilités d'optimisations : parallélisation d'instructions indépendantes dans un même état de la PC
- Cela implique en générale l'ajout d'opérateur supplémentaire
- On se dirige alors vers la solution « flux de donnée »
- Voir sur des exemples plus loin

Type de l'automate de la PC

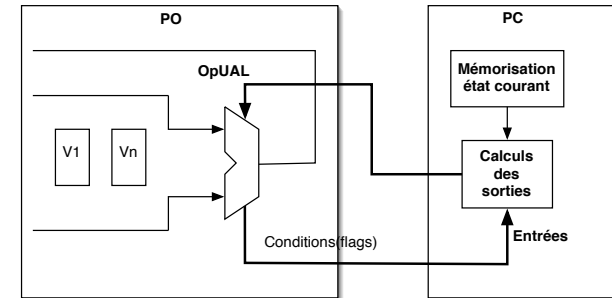- On ne peut pas utiliser un automate de Mealy, c'est forcément un automate de Moore
- Si la PC est un automate de Mealy cela ne fonctionne pas :
 - Il y a une **boucle** sur des circuits combinatoires
 - Les commandes dépendent alors des sorties de l'UAL qui dépendent elles-mêmes des commandes




Exemple du multiplieur

R3=0
 Tant que R2>0 faire
 debut
 R3=R3+R1 ;
 R2=R2-1;
 fin

- Trois variables R1, R2, R3
- Deux opérations : Add (R3+R1), -1 (R2-1)
- R3=0 peut se faire simplement à l'aide du reset du registre
- Calcul de la condition: R2>0 équivalent à R2≠0 donc Op1 et calculer Z
- UAL à 3 opérations: +1, add, op1




PO du multiplieur

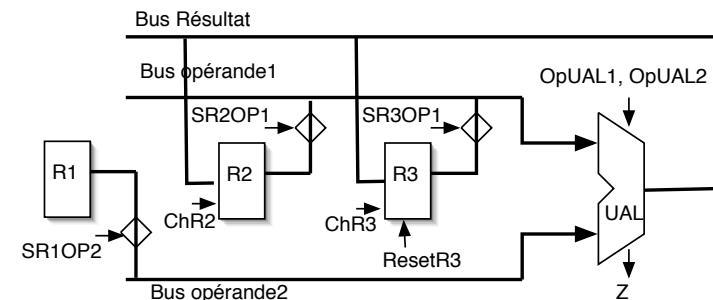- R3=0 : ResetR3
- Condition R2>0 : R2 → op1 ; opUAL=code "op1"
- R2=R2-1: R2 → Op1; Ch R2; opUAL=code "-1"
- R3=R3+R1 : R3 → Op1; R1 → Op2; ChR3; opUAL=code a"+"



PC du multiplieur

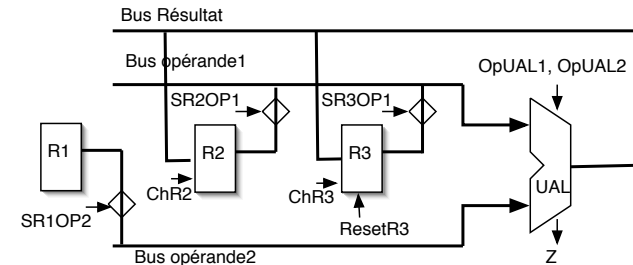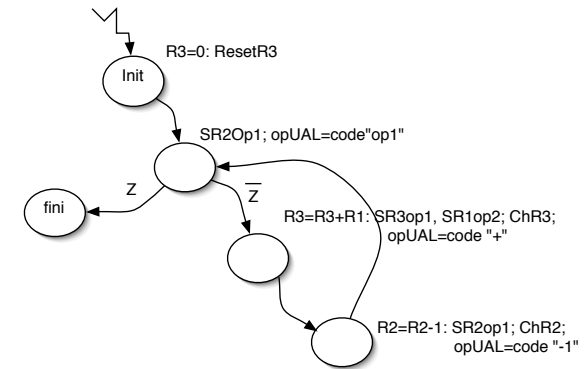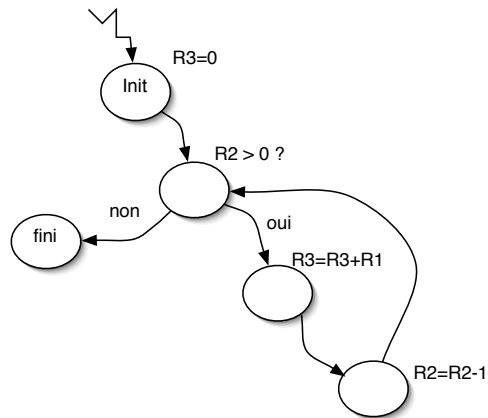R3=0
 Tant que R2>0 faire
 debut
 R3=R3+R1 ;
 R2=R2-1;
 fin



Autre exemple

Calcul de la suite de Fibonacci

X : un entier >0 ;
Un-1 et **Un-2** : deux entiers > 0 ; { les données } ;
Un : un entier ≥ 0 ; { le résultat }

Algorithme :


Un-1= **Un-2**= **Un**= 1
 Tant que **Un** < X faire
 Debut
 Un = **Un-1** + **Un-2**
 Un-2 = **Un-1**
 Un-1 = **Un**
 Fin

Les entrées / sorties

- Dialogue à instaurer avec l'extérieur du circuit : utilisateur humain, autres circuits (processeurs, mémoire ...)
- Problème de synchronisation :
 - Quand est-ce que les entrées (ou sorties) sont présentes ?
 - Quand est-ce que le circuit a fini de lire une entrée ?
 - Quand est-ce que l'extérieur à effectivement lu une sortie ?
- Rappel : les entrées ne doivent pas changer au moment des fronts montants de l'horloge qui active les registres.

L'interface avec le monde extérieur

 - Des bus d'entrées ou de sorties
- On peut aussi utiliser un seul bus qui permet les entrées et les sorties
 - Exemple: Bus adresses et bus données du processeur
- Des signaux supplémentaires nécessaires à la synchronisation



Un protocole universel: La poignée de main

- Entrées et sorties : même protocole
- Deux visions du même protocole : les entrées vers le circuit sont les sorties du monde extérieur et réciproquement
- Si certaines hypothèses sont vérifiées, on peut simplifier ce protocole
- Par exemple si le circuit est supposé beaucoup plus rapide que l'extérieur

Automate pour une entrée

- Pour les **entrées** du circuit:
 - Un signal **EntréePrise** qui permet au circuit de signaler à l'extérieur qu'il a récupéré l'entrée
 - Un signal **PresenceEntrée** qui permet à l'extérieur de signaler qu'une nouvelle entrée est présente sur le bus d'entrée
 - Le chargement du bus d'entrée dans un registre se fait quand on sort de l'état **ChargerEntrée**


Automate de synchronisation:







Une entrée du circuit

•Entrée pour le circuit

•Sortie pour l'extérieur

 


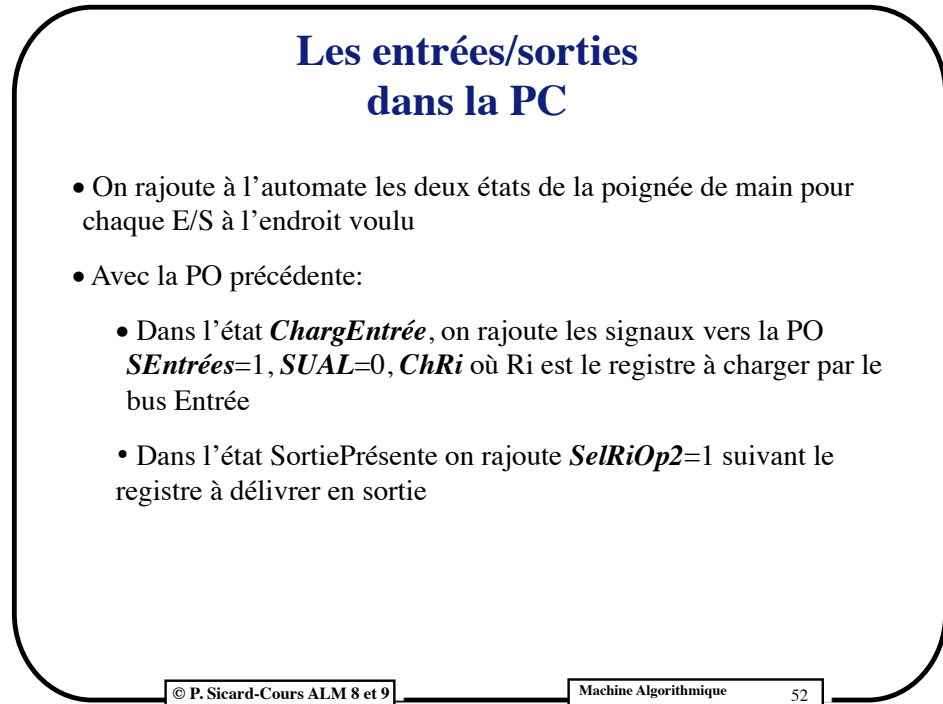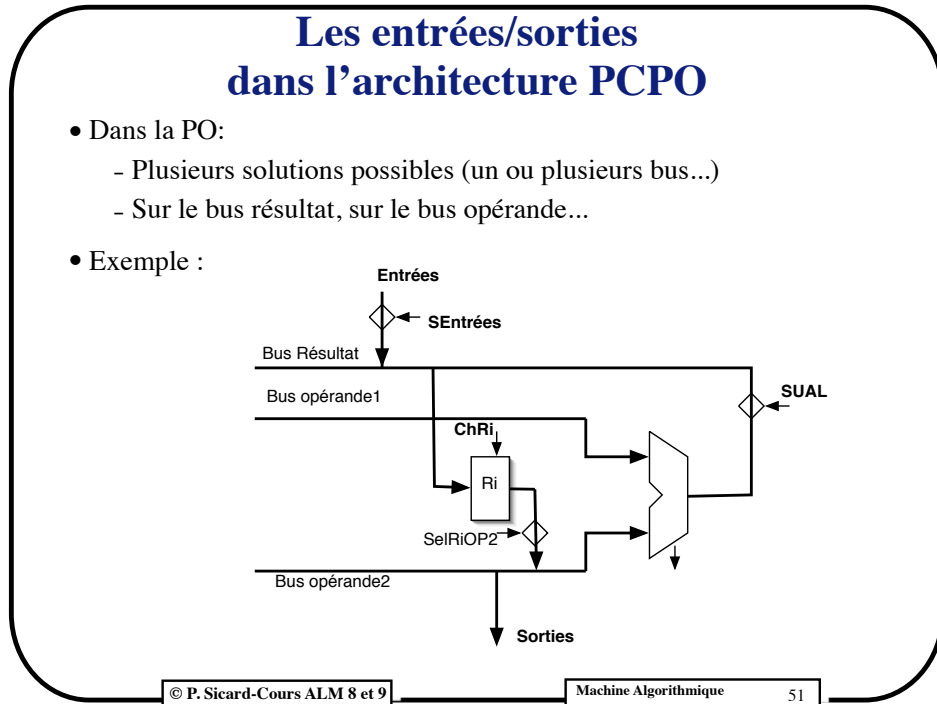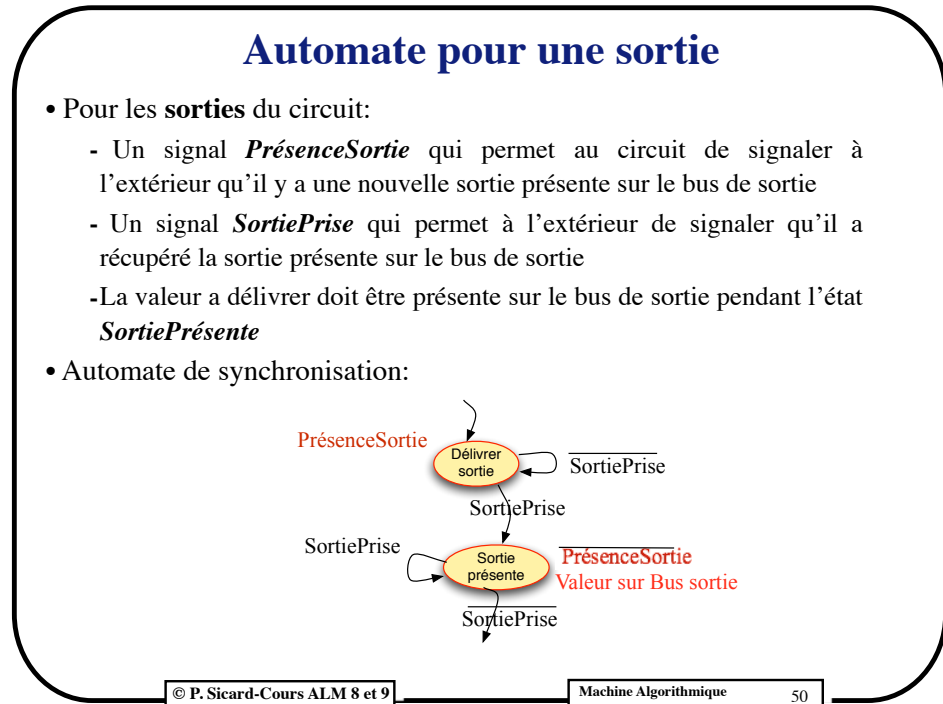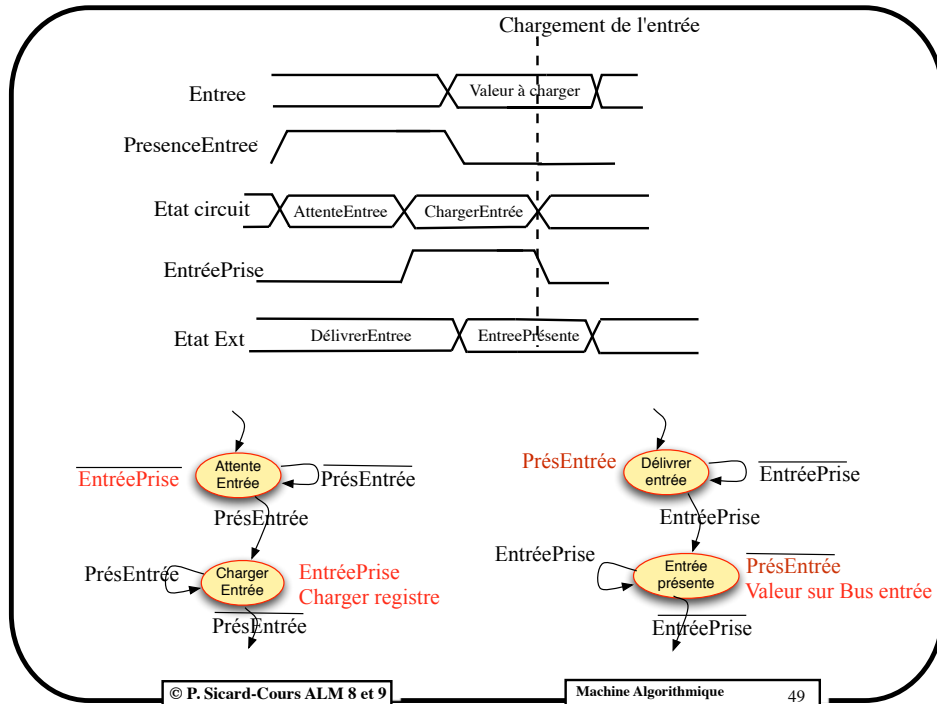•La valeur doit être présente sur le bus d'entrée pendant l'état **EntréePrésente**




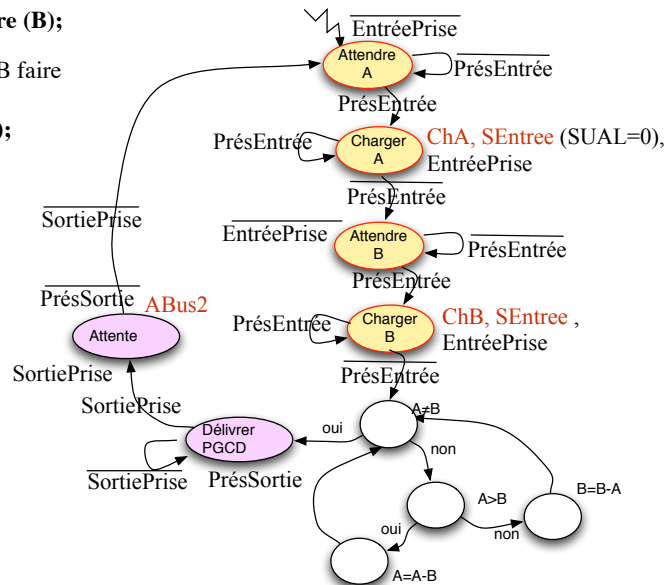Exemple d'entrée/sortie

- Lire (A); lire (B);
- Tant que $A \neq B$ faire
-
- Délivrer (A);



Exemple d'entrée/sortie La PO associée

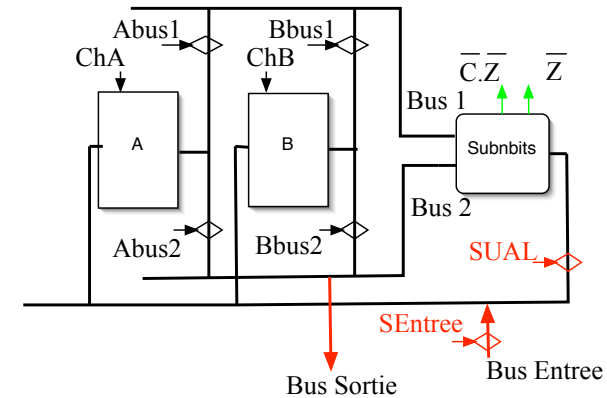

Un exemple: le processeur et la mémoire


- Un bus de sortie : le bus adresse
- Un bus d'entrée et de sortie : le bus donnée
- Signaux de dialogue : *FinAcces*, *SelMem*, *RWbarre*
- Le signal *FinAcces* sert à la mémoire
 - à signaler la présence de donnée pour une lecture (*PresenceEntrée*)
 - et aussi à l'écriture effective en mémoire (*SortiePrise*)
- De même le signal *SelMem* permet au processeur
 - de signaler à la mémoire qu'une donnée est présente sur le bus donnée (*SortiePresente*)
 - de signaler à la mémoire que la donnée est effectivement lue (*EntreePrise*)

Dialogue entre le processeur et la mémoire

- Vue côté processeur :
- Quand Ecriture Mémoire ($Rwb=0$)
 - C'est une sortie du processeur
 - Données Prêtes sur le Bus donnée, Adresses Prêtes sur le Bus adresse
 - *SelMem* signale à l'extérieur que le bus donnée est valide (*PresenceSortie*)
 - *FinAcces* délivré par la mémoire signale la prise en compte des données, la fin de l'écriture en mémoire (*SortiePrise*)
- Quand lecture Mémoire ($Rwb=1$)
 - C'est une entrée
 - *FinAcces* délivré par la mémoire signale la présence des données sur le bus données (*PresenceEntree*)
 - Le processeur signale qu'il a récupéré l'entrée par *SelMem* à 0

Dialogue entre le processeur et la mémoire

Lecture mémoire

 

Ecriture Mémoire

